

ASSIGNMENT 02 [Final-TERM]



American International University- Bangladesh (AIUB)

Submitted by:
Name: Nokibul Arfin Siam.
Student ID: 21-44793-1.
Section: K.

Problem-01Fig-1(a)

(i) Hence,

$$e(t) = 282.845 \sin 100t \text{ V}$$

$$R = 6 \Omega$$

$$L = 80 \text{ mH} = 0.08 \text{ H}$$

$$X_L = \omega L = (100 \times 0.08) = 8 \Omega$$

$$\text{Impedance, } \vec{Z} = R + jX_L$$

$$= 6 \Omega + j8$$

$$= 10 \Omega \angle 53.13^\circ$$

(ii)

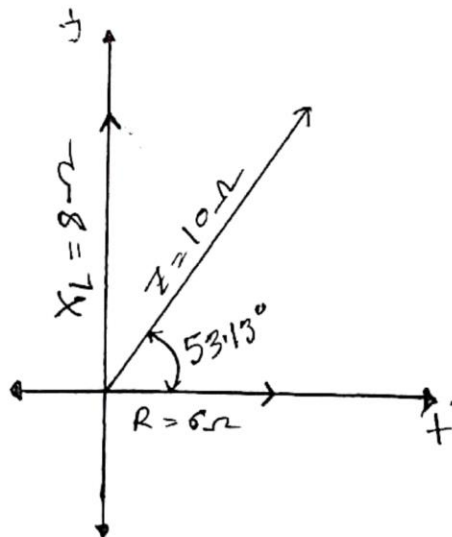


Fig-1(b)

(i) Hence,

$$e(t) = 282.84 \sin 100t \text{ V}$$

$$R = 8.66 \Omega$$

$$C = 2 \text{ mF} = 0.002 \text{ F}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100 \times 0.002} = 5 \Omega$$

$$\text{Impedance } \vec{Z} = R - jX_C$$

$$= 8.66 \Omega - j5$$

$$= 10 \Omega \angle -30^\circ$$

(ii)

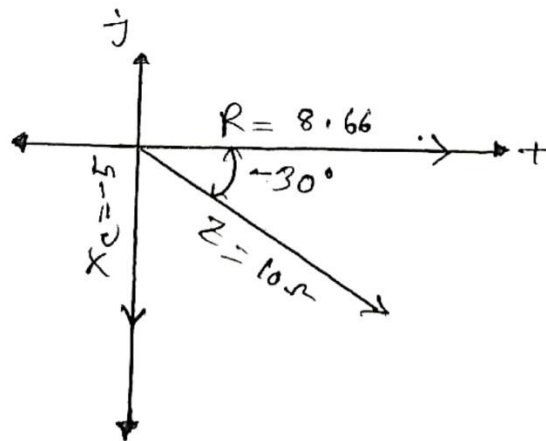


Fig-1(c)

(i) Hence,

$$E = 80V \angle 0^\circ$$

$$R = 10\Omega$$

$$X_L = 20\Omega, X_C = 30\Omega$$


$$\text{Impedance, } \vec{Z} = R + jX_L - jX_C$$

$$= 10\Omega + j20\Omega - j30\Omega$$

$$= 10\Omega - j10$$

$$= 14.14 \angle -45^\circ$$

(ii)

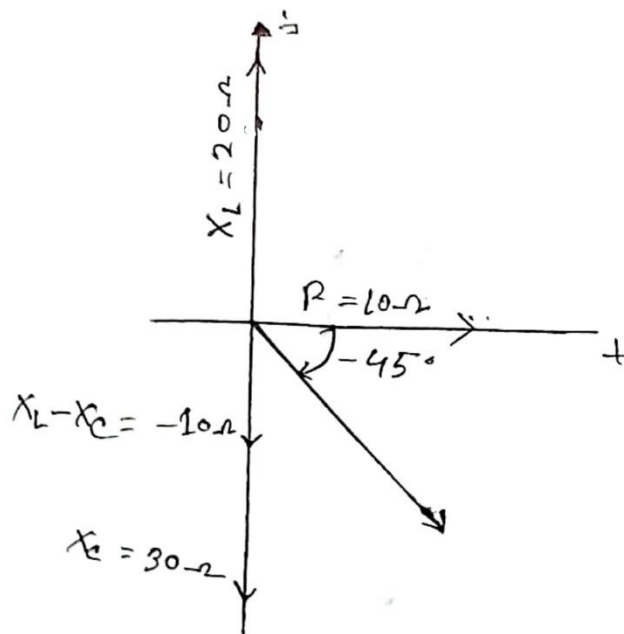

Problem - 2Fig- 2(a)

(i) Here

$$R = 10 \Omega, X_L = 16 \Omega$$

$$G_L = \frac{1}{10} = 0.1 S$$

$$B_L = \frac{1}{16} = 0.0625 S$$

$$\text{Admittance, } \vec{Y} = G_L - jB_L$$

$$= 0.1 S - j0.0625$$

$$= 0.12 \angle -32.21^\circ$$

(ii)

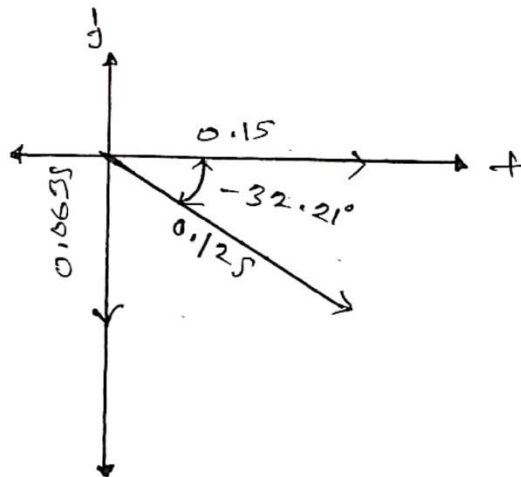


Fig-2(b)

(i) Hence,

$$R = 10 \Omega$$

$$G = \frac{1}{10} = 0.1 S$$

$$X_C = 32 \Omega$$

$$B_C = \frac{1}{32} = 0.031 S$$

$$\begin{aligned} \text{Admittance, } \vec{Y} &= G + jB_C \\ &= 0.1 + j0.031 S \\ &= 0.1 \angle 17.22^\circ \end{aligned}$$

(ii)

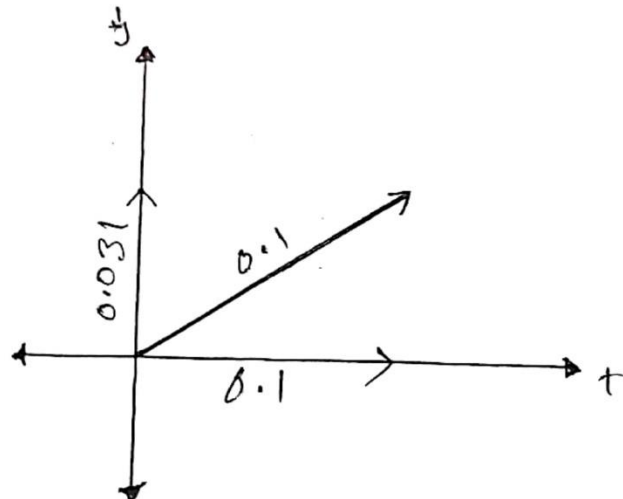


Fig-2(c)

(i) Here,

$$R = 10\ \Omega, \quad G_L = \frac{1}{10} = 0.1\text{ S}$$

$$X_L = 16\ \Omega, \quad B_L = \frac{1}{16} = 0.0625\text{ S}$$

$$X_C = 32\ \Omega, \quad B_C = \frac{1}{32} = 0.03125\text{ S}$$


$$\text{Admittance, } \vec{Y} = G_L - jB_L + jB_C$$

$$= 0.1\text{ S} - j(0.0625 - 0.03125)\text{ S}$$

$$= 0.1\text{ S} - j0.03125\text{ S}$$

$$= 0.1\text{ S} \angle -17.74^\circ$$

(ii)

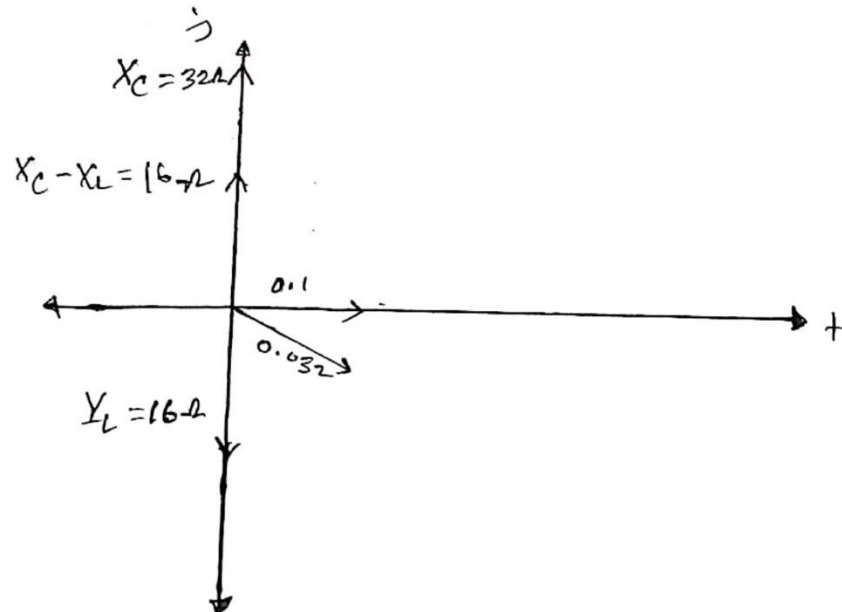

Problem-3Fig-1(a)

(i) Here,

$$\vec{Z} = 10 \angle 53.13^\circ$$

$$e(t) = 282.84 \sin 100t \text{ V}$$

$$\begin{aligned}\vec{E} &= (0.707 \times 282.84) \angle 0^\circ \\ &= 200 \angle 0^\circ\end{aligned}$$


$$R = 6 \Omega, X_L = 8 \Omega$$

$$\begin{aligned}\therefore \vec{I} &= \frac{\vec{E}}{\vec{Z}} = \frac{200 \angle 0^\circ}{10 \angle 53.13^\circ} \\ &= 20 \angle -53.13^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore V_R = \vec{I} \vec{Z}_R &= (20 \angle -53.13^\circ) \times (6 \angle 0^\circ) \\ &= 120 \angle -53.13^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore V_L = \vec{I} \vec{Z}_L &= (20 \angle -53.13^\circ) \times (8 \angle 90^\circ) \\ &= 160 \angle 36.87^\circ\end{aligned}$$

(ii)

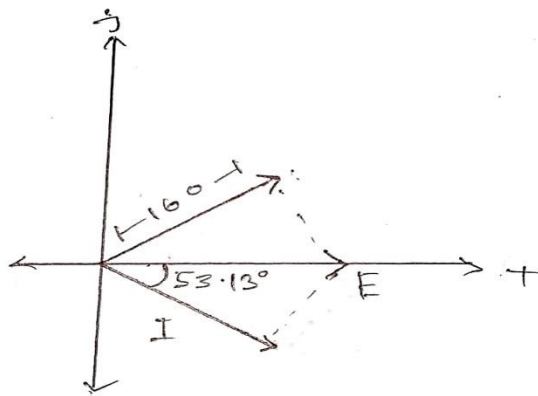

Problem-4Fig-2(b)

(i) Hence,

$$R = 10\ \Omega$$

$$X_C = 32\ \Omega$$

$$\vec{Y} = 0.18 \angle 16.7^\circ$$

$$\vec{E} = 150\text{V} \angle 0^\circ$$

$$\therefore \vec{I} = \vec{E} \cdot \vec{Y} = (150\text{V} \angle 0^\circ) \times (0.18 \angle 16.7^\circ)$$


$$= 15 \angle 16.7^\circ$$

$$\therefore I_R = \frac{\vec{E}}{R \angle 0^\circ} = \frac{150\text{V}}{10\ \Omega \angle 0^\circ} = 15 \angle 0^\circ$$

$$\therefore I_L = \frac{\vec{E}}{X_C \angle 90^\circ} = \frac{150\text{V}}{32\ \Omega \angle 90^\circ}$$

$$= 9.38 \angle -90^\circ$$

(ii)

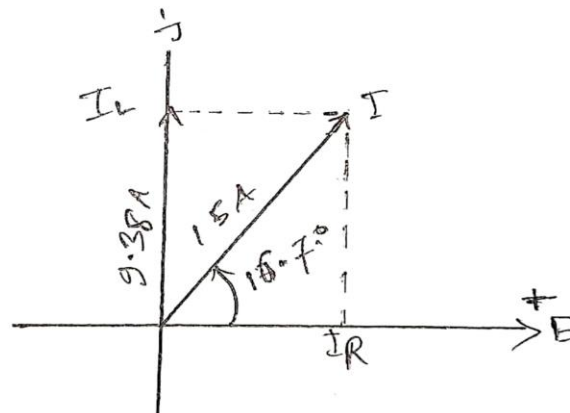

Problem - 5

$$(i) Z_T = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{j16} + \frac{1}{-j32}}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{j16} - \frac{1}{j32}}$$

$$= 9.54 \angle -17.35^\circ$$

$$\therefore \theta_2 = -17.35^\circ$$

Power factor,

$$pf = \cos \theta_2$$

$$= \cos(-17.35^\circ) = 0.954 \text{ lagging}$$

Reactive factor,

$$rf = \sin \theta_2$$

$$= \sin(-17.35)$$

$$= 0.299$$

Power consumes by resistor, $= \frac{E^2}{R}$

$$= \frac{(150)^2}{10}$$

$$= 2250 \text{ W}$$

reactive power consumed by the inductor,

$$= \frac{E^2}{X_L} = \frac{(150)^2}{16}$$

$$= 1406.25 \text{ var}$$

Reactive power supply by capacitor

$$\frac{E^2}{X_C} = \frac{(150)^2}{32}$$

$$= 703.125 \text{ var}$$

The net reactive power, Q

$$Q_L + Q_C$$

$$= \frac{E^2}{X_L} + \frac{E^2}{X_C}$$

$$= (1406.25) + (703.125)$$

$$= 2109.375 \text{ var}$$

The apparent power,

$$\begin{aligned}
 S &= \sqrt{(P)^2 + (Q)^2} \\
 &= \sqrt{(2250)^2 + (2109.375)^2} \\
 &= 3084.14 \text{ VA}
 \end{aligned}$$

(ii)

